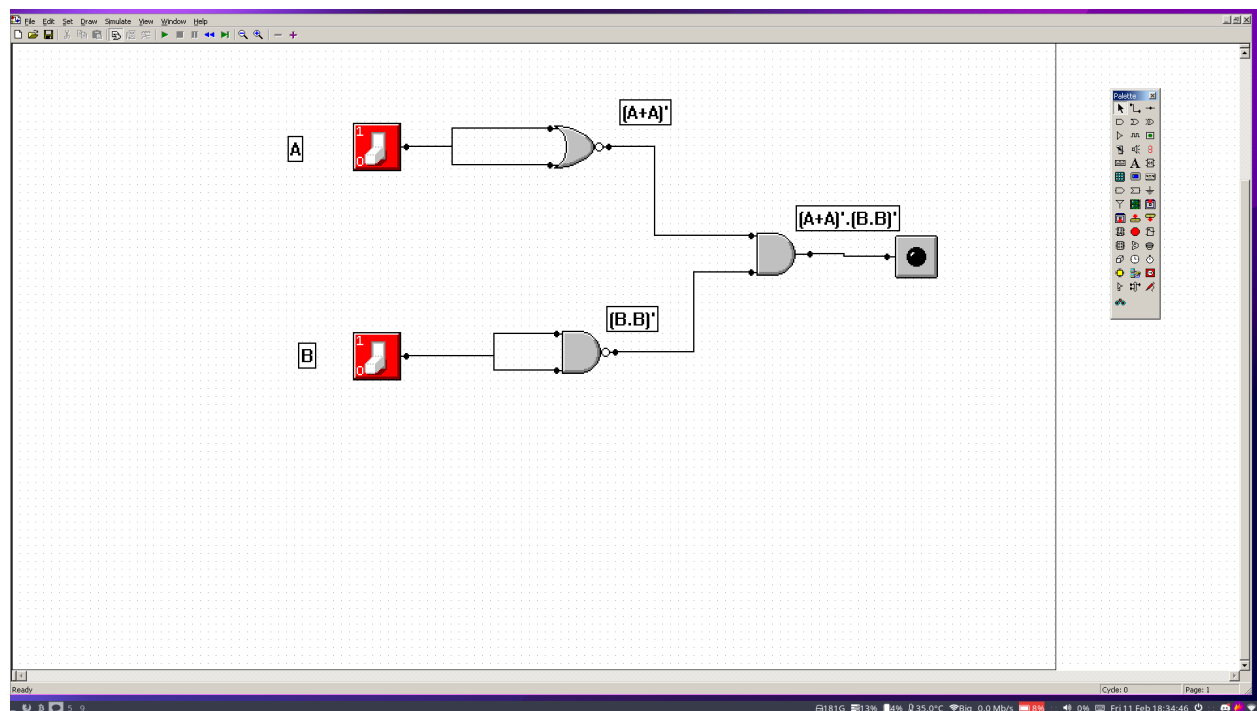
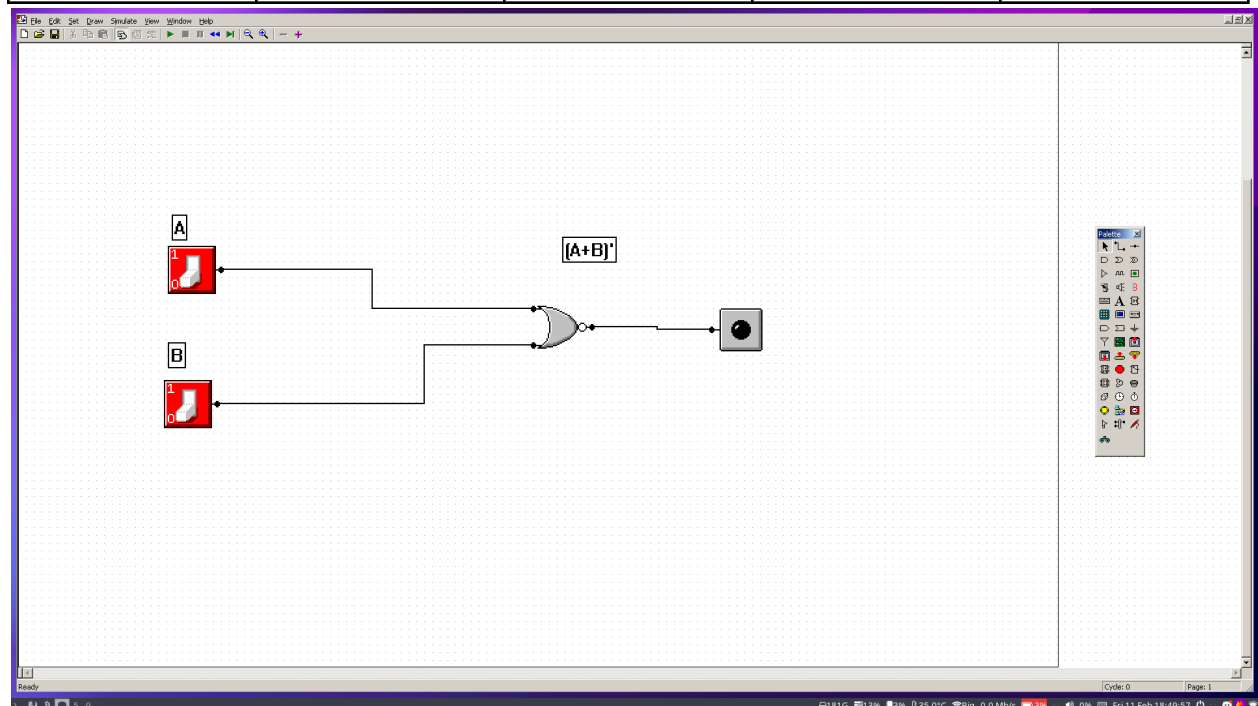


$$\text{Equation} = (A.S1'.S2')+(B.S1'.S2)+(C.S1.S2')+(D.S1.S2)$$



$$\text{Equation} = (A+A)'.(B.B)'$$

A	B	$(A+A)'$	$(B.B)'$	$(A+A)'.(B.B)'$
T	T	F	F	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	F
F	F	T	T	T



Can be replaced by single NOR gate